

INVERTORES TIPO I

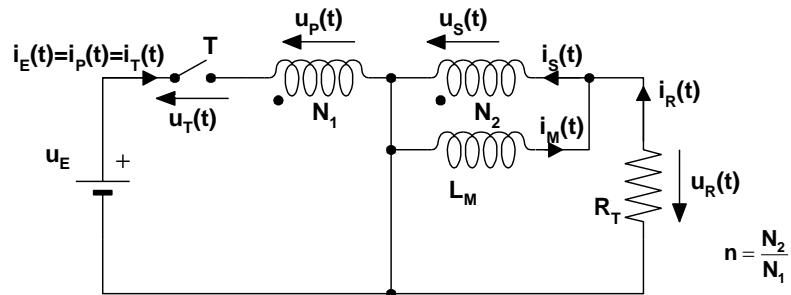


Figura.1. Nombres de las variables para el inversor BT1

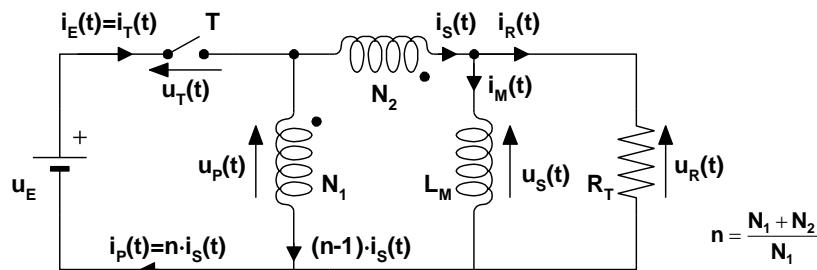


Figura2. Inversor BT2D y variables a considerar

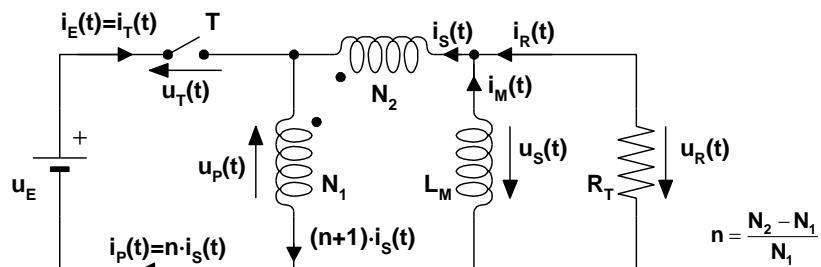


Figura3. Inversor BT2I y variables a considerar

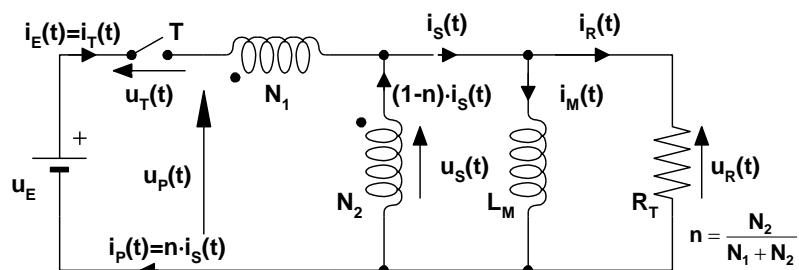


Figura4. Inversor BT3D y variables a considerar

INVERSORES TIPO I

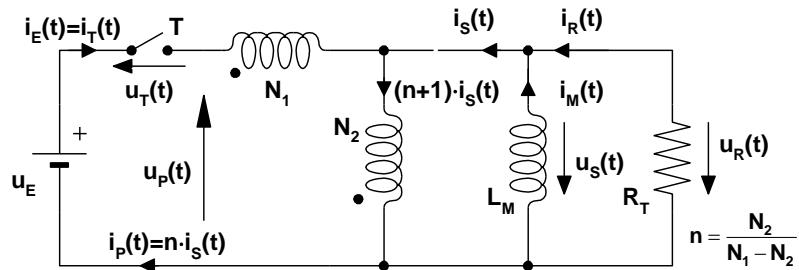


Figura 5. Inversor BT3I y variables a considerar

Base de normalización:

Potencia base: $P_{\text{BASE}} = P_{\text{TN}}$. La potencia base es la potencia nominal del tubo.

Impedancia base: $Z_{\text{BASE}} = R_{\text{TN}}$. La impedancia base es igual a la impedancia de la lámpara fluorescente, es decir, el valor medio de la impedancia de la lámpara a potencia nominal.

Inductancia base: $L_{\text{BASE}} = L_M$ es igual a la inductancia magnetizante definida en cada caso.

El resto de valores base, derivados de los anteriores, son:

Tensión base: V_{BASE} , tal que

$$\frac{U_{\text{BASE}}^2}{Z_{\text{BASE}}} = P_{\text{BASE}} \Rightarrow U_{\text{BASE}} = \sqrt{P_{\text{BASE}} \cdot Z_{\text{BASE}}} = \sqrt{P_{\text{TN}} \cdot R_{\text{TN}}} \quad [1]$$

Corriente base:

$$I_{\text{BASE}}^2 \cdot Z_{\text{BASE}} = P_{\text{BASE}} \Rightarrow I_{\text{BASE}} = \sqrt{\frac{P_{\text{BASE}}}{Z_{\text{BASE}}}} = \sqrt{\frac{P_{\text{TN}}}{R_{\text{TN}}}} \quad [2]$$

Período base:

$$T_{\text{BASE}} = \frac{L_{\text{BASE}}}{Z_{\text{BASE}}} = \frac{L_M}{R_{\text{TN}}} \quad [3]$$

Frecuencia angular base:

$$\omega_{\text{BASE}} = \frac{1}{T_{\text{BASE}}} \quad [4]$$

En la tabla aparecen los nombres dados a las variables normalizadas

INVERSORES TIPO I

Variable	Variable sin normalizar	Variable normalizada
Tensión	u	$m = \frac{u}{U_{\text{BASE}}}$
Corriente	i	$j = \frac{i}{I_{\text{BASE}}}$
Potencia	P	$\Psi = \frac{P}{P_{\text{BASE}}}$
Impedancia, resistencia	Z,R	$Q = \frac{Z}{Z_{\text{BASE}}}$
Inductancia	L	$\lambda = \frac{L}{L_{\text{BASE}}}$
Frecuencia angular	ω	$\Omega = \frac{\omega}{\omega_{\text{BASE}}}$
Tiempo	t	$\tau = \frac{t}{t_{\text{BASE}}}$
Período	T	$\Gamma = \frac{T}{T_{\text{BASE}}}$

Tabla 1. Nombres de las variables utilizadas y normalización.

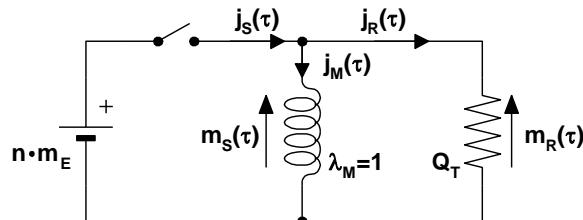


Figura 6. Circuito equivalente normalizado y referido al secundario para los inversores BT tipo I

INVERSORES TIPO I

Modo M0: $0 \leq \tau \leq D \cdot \Gamma$	Modo M1: $D \cdot \Gamma \leq \tau \leq \Gamma$
$j_M(\tau) = j_{M0} + \frac{n \cdot m_E}{\lambda_M} \cdot \tau$	$j_M(\tau) = j_{MD\Gamma} \cdot e^{-\frac{Q_T}{\lambda_M}(\tau-D\cdot\Gamma)}$
$j_R(\tau) = \frac{n \cdot m_E}{Q_T}$	$j_R(\tau) = -j_M(\tau)$
$j_S(\tau) = j_{M0} + \frac{n \cdot m_E}{\lambda_M} \cdot \tau + \frac{n \cdot m_E}{Q_T}$	$j_S(\tau) = 0$
$j_T(\tau) = j_E(\tau) = j_P(\tau) = n \cdot j_S(\tau)$	$j_T(\tau) = j_E(\tau) = j_P(\tau) = 0$
$m_R(\tau) = m_S(\tau) = n \cdot m_E$	$m_R(\tau) = m_S(\tau) = Q_T \cdot j_{MD\Gamma} \cdot e^{-\frac{Q_T}{\lambda_M}(\tau-D\cdot\Gamma)}$
$m_P(\tau) = m_E$	$m_P(\tau) = \frac{m_S(\tau)}{n}$
$m_T(\tau) = 0$	$m_T(\tau) = m_E - \frac{Q_T \cdot j_{MD\Gamma} \cdot e^{-\frac{Q_T}{\lambda_M}(\tau-D\cdot\Gamma)}}{n}$

Tabla 2. Resumen de tensiones y corrientes normalizadas en el circuito

Potencia entregada

$$= (n \cdot m_E)^2 \cdot D \cdot \left(\frac{1}{Q_T} + \frac{D \cdot \Gamma}{2 \cdot \lambda_M} \cdot \frac{1 + e^{\frac{Q_T \cdot \Gamma(1-D)}{\lambda_M}}}{1 - e^{\frac{Q_T \cdot \Gamma(1-D)}{\lambda_M}}} \right) = \Psi(D, \Gamma, n \cdot m_E, Q_T)$$

$$\Psi = \frac{n \cdot m_E + \bar{j}_M \cdot Q_T}{\frac{Q_T}{n \cdot m_E} + \frac{1}{\Delta j_M} \cdot \ln \frac{\bar{j}_M + \frac{\Delta j_M}{2}}{\bar{j}_M - \frac{\Delta j_M}{2}}} = \Psi(\bar{j}_M, \Delta j_M, n \cdot m_E, Q_T)$$

$$\begin{aligned} \Psi(j_{MD\Gamma}, \tau_{OFF}, n \cdot m_E, Q_T) &= \\ &= \frac{n \cdot m_E \cdot \lambda_M \cdot \left(j_{SMAX} - \frac{n \cdot m_E}{Q_T} \right) \cdot \left(1 - e^{-\frac{Q_T \cdot \tau_{OFF}}{\lambda_M}} \right) \cdot \left(\frac{n \cdot m_E}{Q_T} + \frac{1}{2} \cdot \left(j_{SMAX} - \frac{n \cdot m_E}{Q_T} \right) \cdot (1 + e^{-\frac{Q_T \cdot \tau_{OFF}}{\lambda_M}}) \right)}{n \cdot m_E \cdot \tau_{OFF} + \lambda_M \cdot \left(j_{SMAX} - \frac{n \cdot m_E}{Q_T} \right) \cdot \left(1 - e^{-\frac{Q_T \cdot \tau_{OFF}}{\lambda_M}} \right)} \end{aligned}$$

INVERSORES TIPO I

Factor de inversor

$$\varphi_P = \frac{2 \cdot \lambda_M \cdot \left(1 - e^{-\frac{Q_T \cdot \Gamma(1-D)}{\lambda_M}} \right)}{2 \cdot \lambda_M + Q_T \cdot D \cdot \Gamma \cdot \left(1 + e^{-\frac{Q_T \cdot \Gamma(1-D)}{\lambda_M}} \right)} = \varphi_P(D, \Gamma, n \cdot m_E, Q_T)$$

$$\begin{aligned} \varphi_P(n, n \cdot m_E, Q_T, \bar{j}_M, \Delta j_M) &= \\ &= \frac{2 \cdot \frac{(n \cdot m_E)^2}{Q_T}}{\frac{n+1}{n} \cdot n \cdot m_E \cdot \left(\bar{j}_M + \frac{n \cdot m_E}{Q_T} \right) + \frac{(n \cdot m_E)^2}{n^2 \cdot Q_T} \cdot \left(1 + \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n \cdot m_E}{Q_T \cdot \Delta j_M} \cdot \ln \frac{\bar{j}_M + \frac{\Delta j_M}{2} - \frac{n \cdot m_E}{n \cdot Q_T}}{\bar{j}_M - \frac{\Delta j_M}{2} - \frac{n \cdot m_E}{n \cdot Q_T}} \right)} \end{aligned}$$

$$\varphi_P = \frac{4 \cdot n \cdot m_E}{2 \cdot n \cdot m_E + Q_T \cdot \left(j_{SMAX} - \frac{n \cdot m_E}{Q_T} \right) \cdot \left(1 + e^{-\frac{Q_T \cdot \tau_{OFF}}{\lambda_M}} \right)} = \varphi_P(j_{SMAX}, \tau_{OFF}, n \cdot m_E, Q_T)$$

Factor de cresta

$$\varphi_C = \frac{j_{RMAX}}{j_{REFICAZ}} = \frac{\text{MAX} \left\{ \frac{n \cdot m_E}{Q_T}, \frac{n \cdot m_E \cdot D \cdot \Gamma}{\lambda_M \cdot \left(1 - e^{-\frac{Q_T \cdot \Gamma(1-D)}{\lambda_M}} \right)} \right\}}{n \cdot m_E \cdot \sqrt{\frac{D \cdot \left(\frac{1}{Q_T} + \frac{D \cdot \Gamma}{2 \cdot \lambda_M} \cdot \frac{1 + e^{-\frac{Q_T \cdot \Gamma(1-D)}{\lambda_M}}}{1 - e^{-\frac{Q_T \cdot \Gamma(1-D)}{\lambda_M}}} \right)}{Q_T}}}$$

$$\varphi_C = \frac{\text{MAX} \left\{ \frac{n \cdot m_E}{Q_T}, \bar{j}_M + \frac{\Delta j_M}{2} \right\}}{\sqrt{\frac{n \cdot m_E + \bar{j}_M \cdot Q_T}{\frac{Q_T^2}{n \cdot m_E} + \frac{Q_T}{\Delta j_M} \cdot \ln \frac{\bar{j}_M + \frac{\Delta j_M}{2}}{\bar{j}_M - \frac{\Delta j_M}{2}}}}} = \varphi_C(\bar{j}_M, \Delta j_M, n \cdot m_E, Q_T)$$

$$\varphi_C = \frac{j_{RMAX}}{j_{REFICAZ}} = \frac{\text{MAX} \left\{ \frac{n \cdot m_E}{Q_T}, j_{SMAX} - \frac{n \cdot m_E}{Q_T} \right\}}{\sqrt{\frac{\Psi(j_{SMAX}, \tau_{OFF}, n \cdot m_E, Q_T)}{Q_T}}} = \varphi_C(j_{SMAX}, \tau_{OFF}, n \cdot m_E, Q_T)$$